

2021 年硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 837

科目名称: 电路

满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

一、一般计算题 (每小题 10 分, 共 80 分)

1. 电路如图 1.1 所示, 非线性电阻的伏安关系为 $u = i^2 - 4$ ($i > 0$), 其中 i 的单位为 A, u 的单位为 V。试求电流 i 和电压 u 。

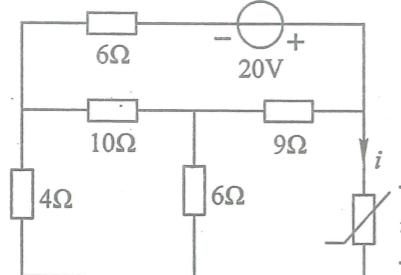


图 1.1

2. 电路如图 1.2 所示, 试用戴维南定理方法求电压 U_1 和 6V 电压源发出的功率。
(注: 用其他方法不得分)

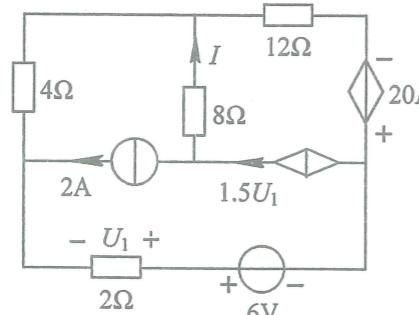


图 1.2

3. 电路如图 1.3 所示, N_1 和 N_2 是两个不同的无源线性电阻网络。当 $U_s = 10V$,

$R = 2\Omega$ 时, $I_1 = 2.5A$, $I_2 = 1A$; 当 $U_s = 20V$, $R = 0$ 时, $I_1 = 5.5A$, $I_2 = 3A$ 。

求: 当 $U_s = 25V$, $R = 3.5\Omega$ 时, I_1 和 I_2 各为多少?

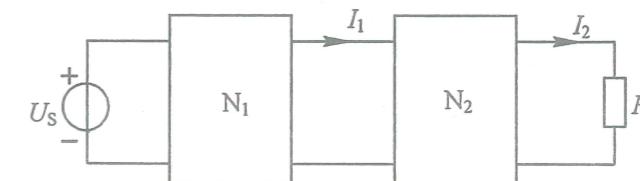


图 1.3

4. 含理想运算放大器电路如图 1.4 所示, 试求输出电压 u_o 。

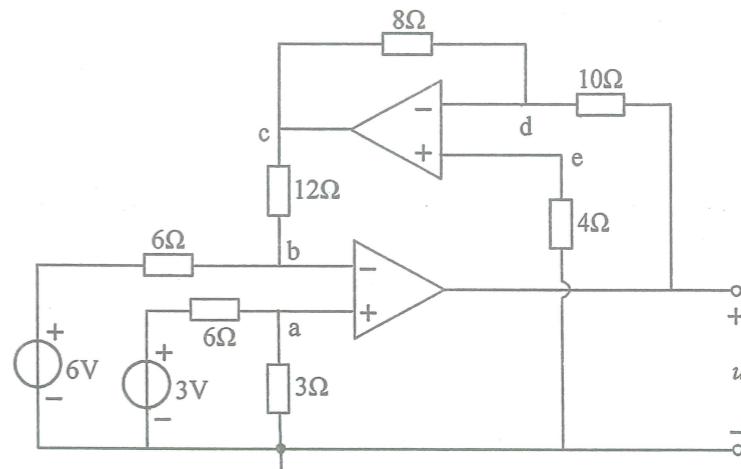


图 1.4

5. 电路如图 1.5 所示, $U = 220\angle 0^\circ V$, $I_1 = 10A$, $I_2 = 20A$, 阻抗 Z 消耗平均功率 $P_Z = 2000W$, 电路处于谐振状态。试求电流 I , 电阻 R , 感抗 X_L 和阻抗 Z 。

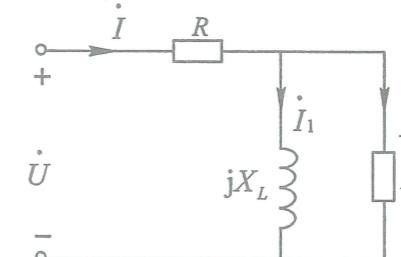


图 1.5

6. 三相电路如图 1.6 所示, 已知顺序对称三相电源线电压 $U_{AB} = 380\angle 60^\circ \text{V}$, 阻抗 $Z_1 = 11 - j11\sqrt{3} \Omega$, $Z_2 = 22\sqrt{2}\angle 75^\circ \Omega$ 。试求:

(1) 开关 S 打开时的电流 \dot{I}_A 、 \dot{I}_B 、 \dot{I}_C 及电路消耗的平均功率 P 和无功功率 Q 。

(2) 开关 S 闭合时的电流 \dot{I}_{C1} 。

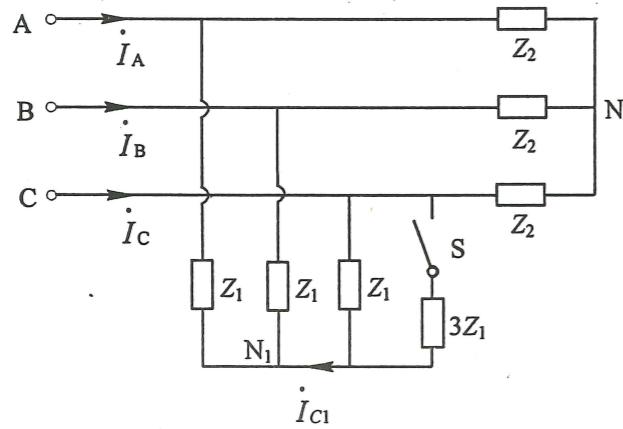


图 1.6

7. 电路如图 1.7 所示, 已知二端口网络的传输参数矩阵为: $T = \begin{bmatrix} 1 & 1(\Omega) \\ 0.5(S) & 1.5 \end{bmatrix}$, 试求 $R_L = ?$ 时可获得最大功率, 并求此最大功率值 P_{max} 。

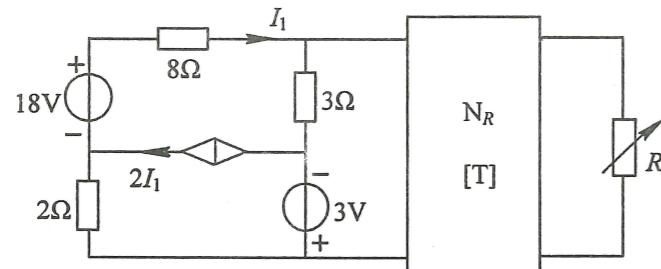


图 1.7

8. 某连通图的关联矩阵 A 为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

若选支路集合 (1, 3, 4, 7) 为一棵树, 列写对应的基本回路矩阵 B_f 和基本割集矩阵 Q_f 。

二、综合计算题: (共 70 分)

1. 一阶电路如图 2.1(a)所示, $t < 0$ 时原电路已稳定。 $t = 0$ 时打开开关 S, $i_s(t)$ 波形如图 2.1(b)所示。试求 $t \geq 0_+$ 时的电容电压 $u_c(t)$ 。(15 分)

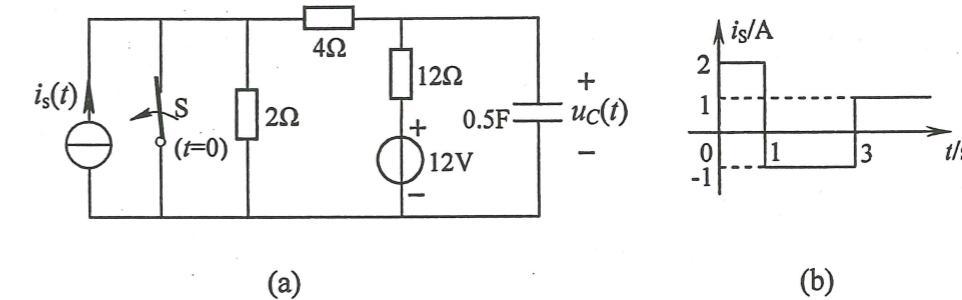


图 2.1

2. 非正弦周期电流电路如图 2.2 所示, 已知

$u_s(t) = 100 + 200\sqrt{2} \cos 10^3 t + 100\sqrt{2} \cos 2 \times 10^3 t \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $L = 50\text{mH}$, $L_1 = 30\text{mH}$, $L_2 = 60\text{mH}$, $C_1 = C_2 = \frac{50}{3}\mu\text{F}$ 。试求电流 $i(t)$ 及其有效值 I , 电源发出的功率 P_S 。(15 分)

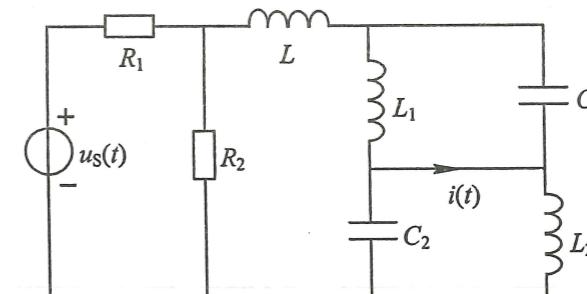


图 2.2

3. 含耦合电感的电路如图 2.3 所示, 已知: 耦合系数 $k = 0.25$, $I_1 = I_2 = 10A$,

$I = 4\sqrt{5}A$, 电路消耗平均功率 $P = 4800W$ 。试求电路参数 R_1 、 R 、 X_C 及电压有

效值 U_{L1} 。(20 分)

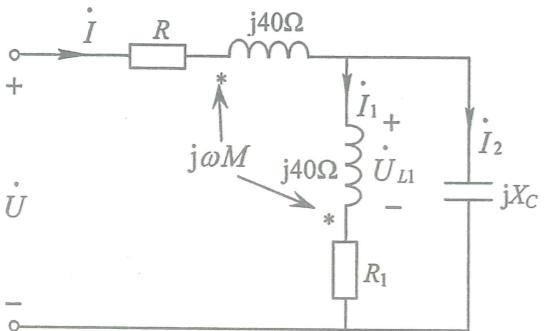


图 2.3

4. 电路如图 2.4 所示, $t < 0$ 时原电路已稳定。 $t = 0$ 时合上开关 S。试求 $t \geq 0_+$ 时的

电流 $i(t)$ 。(20 分)

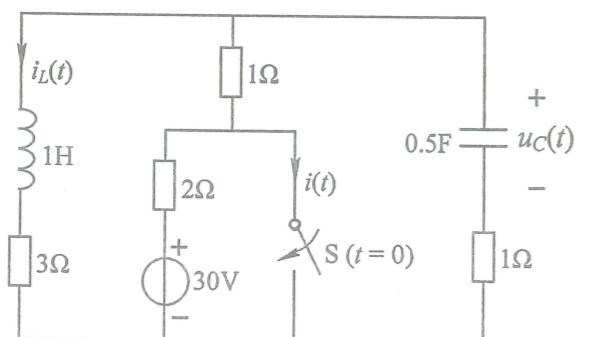


图 2.4

