

科目代码: 822 科目名称: 电子技术

满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

一、如图 1.1 所示电路中, 稳压管 D_{z1} 和 D_{z2} 的稳定电压分别为 $9V$ 和 $6V$, 正向导通电压可忽略, 二极管 D 为理想二极管, 当 $U_i = -18V$ 时, 求 U_o 的值。 (10 分)

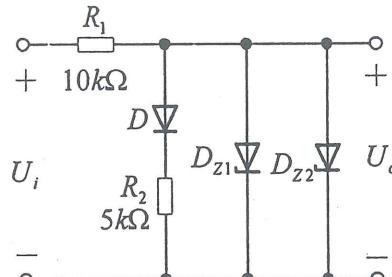


图 1.1

二、如图 2.1 所示电路中, 场效应管 T_1 、 T_2 的参数相同, 其低频跨导 g_m 已知。试写出该放大电路的差模电压放大倍数 A_{ud} 、差模输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 的表达式。 (15 分)

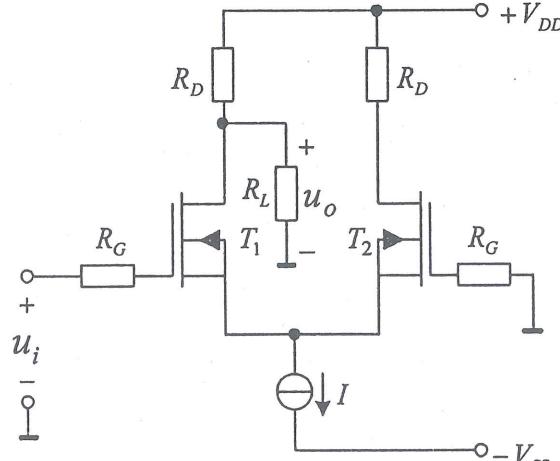


图 2.1

三、如图 3.1 所示电路中, 电路的静态工作点合适, 且晶体管 T_1 、 T_2 的电流放大系数 β_1 、 β_2 , 输入电阻 r_{be1} 、 r_{be2} 均为已知。

电子技术 822 第1页 共4页

1. 试写出该放大电路的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式;
2. 若要使输出电阻减小, 应引入何种交流负反馈? 请完成电路连接, 并说明此反馈对放大电路的输入电阻有何影响? (25 分)

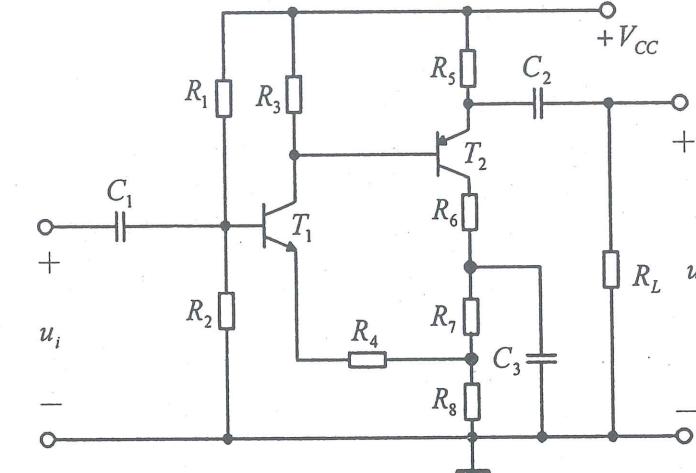


图 3.1

四、如图 4.1 所示电路中, 设运放 A_1 、 A_2 、 A_3 及 A_4 均为理想运放 (供电电源均为 $\pm 15V$), 电容 C 的初始电压为 0, u_i 的波形如图 4.2 所示, 试画出 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_{o3} 及 u_o 的波形。 (25 分)

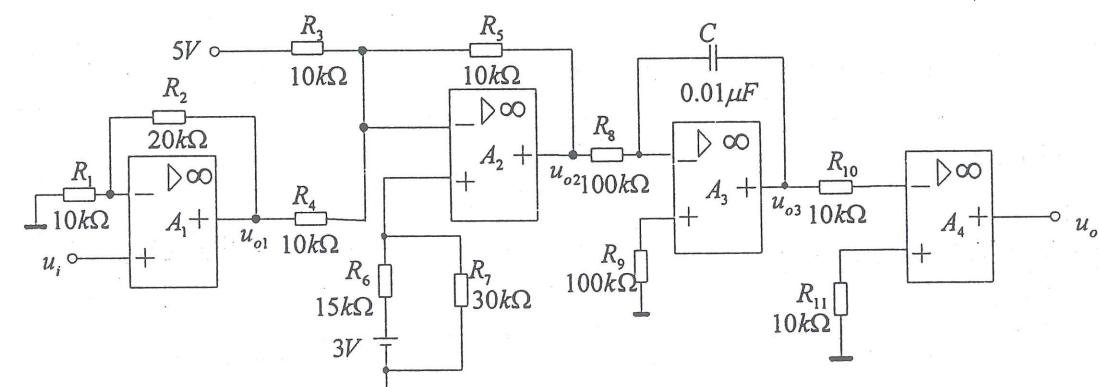


图 4.1

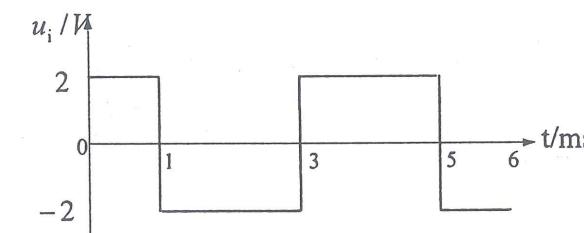


图 4.2

*下列题中最小项之和式和最大项之积式分别写为 $\sum m$ 和 $\prod M$ 形式

五、完成下列各题

(共 18 分, 每小题 6 分)

1. 写出逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \overline{BC} + \overline{AD} + \overline{BCD} + \overline{BD} + AC$ 的最小项之和表达式和最简或与表达式;

2. 写出图 5.1 所示由 TTL 门所构成电路的逻辑函数最小项之和表达式和最简与或表达式;

3. 写出图 5.2 所示电路的 Y_1 、 Y_2 逻辑函数最小项之和表达式, 指出电路完成什么功能; 用图 5.3 所示二进制译码器 74138 和尽量少的与非门实现该电路功能。

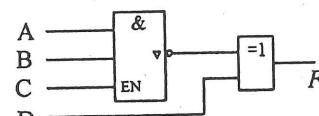


图 5.1

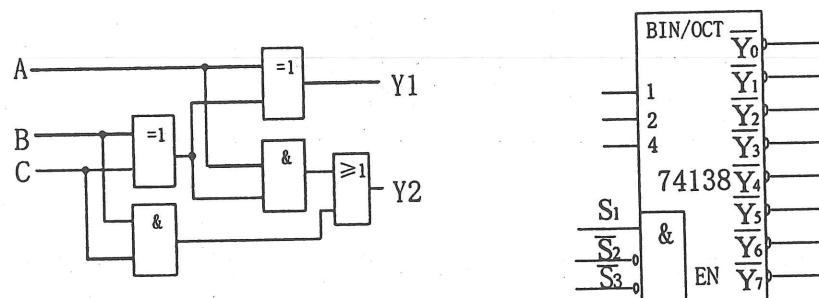


图 5.2

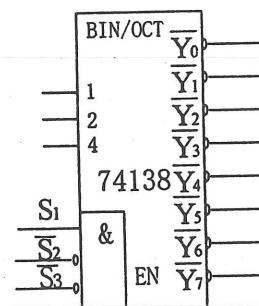


图 5.3

六、一个带输入控制端的 4 线—2 线格雷码优先编码器的框图和编码表如下图 6.1 和 6.2 所示, 图中, 编码器输入 X_3, X_2, X_1, X_0 为高电平有效, 高位优先。输入使能控制信号 \overline{EI} 低电平有效, 当 $\overline{EI} = 1$ 时, 编码器禁止工作, 编码器输出 $A_1A_0 = 00$ 。当编码器正常工作时, 如无编码信号输入, 选通输出信号 $\overline{EO} = 0$, 编码器输出 $A_1A_0 = 00$ 。请用与非门完成编码器电路设计, 要求写出设计过程, 写出输出最简逻辑表达式, 画出电路图。

(15 分)

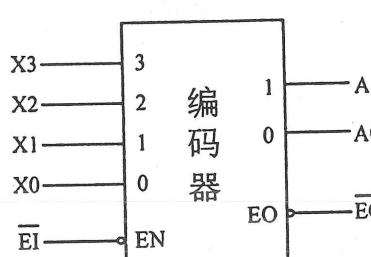


图 6.1

输入信号	输出信号	
	A1	A0
X0	0	0
X1	0	1
X2	1	1
X3	1	0

图 6.2

七、分析图 7.1 所示的时序电路, 要求:

(15 分)

1. 写出各触发器的驱动方程;
2. 写出各触发器的状态方程;
3. 列出状态表;
4. 画出完整的状态转换图(要求画成 $Q_2Q_1Q_0 \rightarrow$ 形式)。

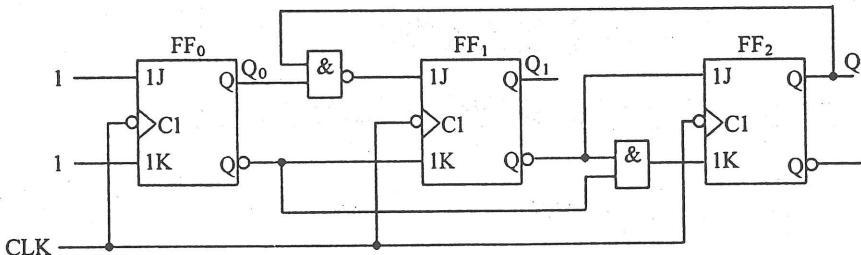


图 7.1

八、用一片集成四位二进制计数器 74163 和尽量少的门设计一个状态图如图 8.1 所示的模 12 计数器。请写出设计过程, 画出电路图。(74163 为具有同步清零和同步置数的二进制加法计数器, Q_3 为高位, 逻辑符号如图 8.2 所示) (12 分)

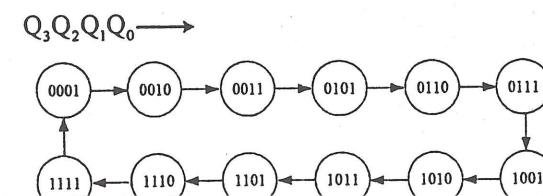


图 8.1

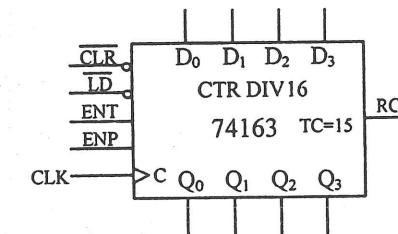


图 8.2

九、图 9.1 是由移位寄存器 74194 (S_{ASB} 等于 01 和 11 时, 寄存器分别处于右移和置数状态) 和门电路构成的分频电路。设电路初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3=0000$, 请分析电路, 回答下列问题:

(15 分)

1. 请画出该电路的完整状态转换图; (状态图格式为 $Q_0Q_1Q_2Q_3 \rightarrow$)
2. 请根据图 9.2 所示的时钟波形, 画出输出 Z 波形图; (虚线处为初态)
3. 请判断该电路是几分频电路。

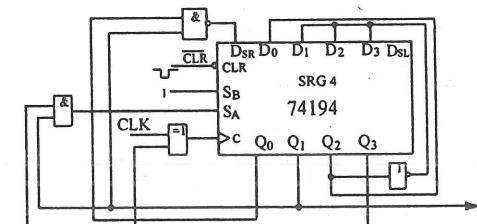


图 9.1

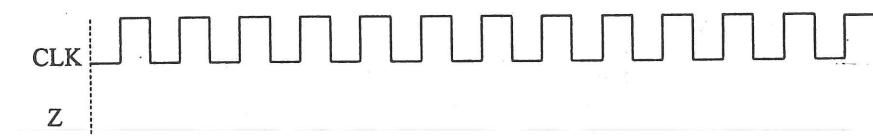


图 9.2